

小学校4年生 理科

勉強した日

名前

3. 電池のはたらき


□ 「ふしぎエンドレス」(5/12(火) 9:25~9:35放送分 『電池カーの速さのひみつ』)を

メモを取りながら 気付いたことや、考えたことを書きましょう。


ここに注目! 電池 回路のつなぎ方 重さ スタートのしかた など

Large empty rounded rectangle for writing notes.

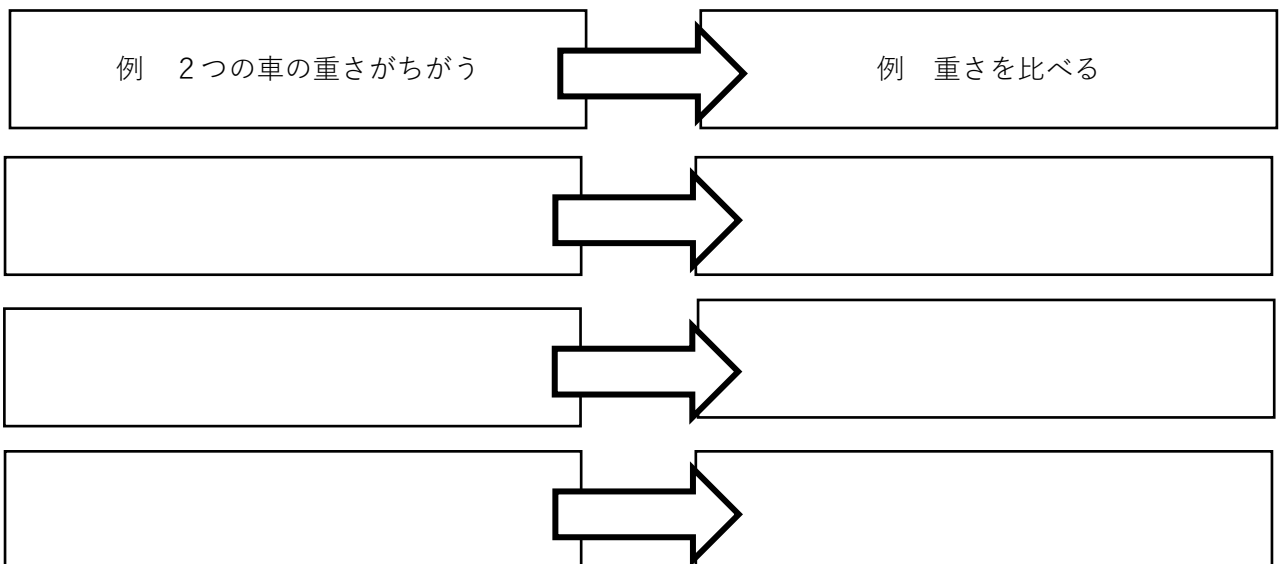□ タイヤを回すためのモーターは、電気のはたらきで回転します。速さがちがう2台の車があるとき、何がちがうから速さが違うと思いますか。また、それをどのようにたしかめるとよいでしょうか。



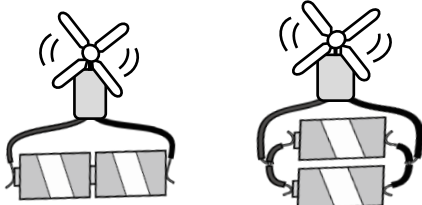□ みなさんは、どちらのつなぎ方が速いと思いますか。どちらかに○をして理由もかきましょう。  
( ) ( )



Large empty rounded rectangle for writing reasons and answers.

